

تمرین عملی اول

درس معماری کامپیوتر

عرفان قصری 9923061


هدف از این تمرین اجرای سه نوع ضرب کننده شش بیتی و تست بنچ آنها به کمک زبان VHDL است.

هر کدام از این ضرب کننده ها، دو باس شش بیتی (y و x) را به عنوان ورودی دریافت کرده و خروجی آنها را در یک باس 12 بیتی p تحویل میدهند.


جهت جلوگیری از شلوغی فایل گزارش، تمامی کد ها در پوشه مجزا موجود هستند و در این فایل به آنها اشاره نمیشود، همچنین تمامی فایل های شبیه سازی نیز به صورت ضمیمه ارسال شدند.

ضرب کننده اول:

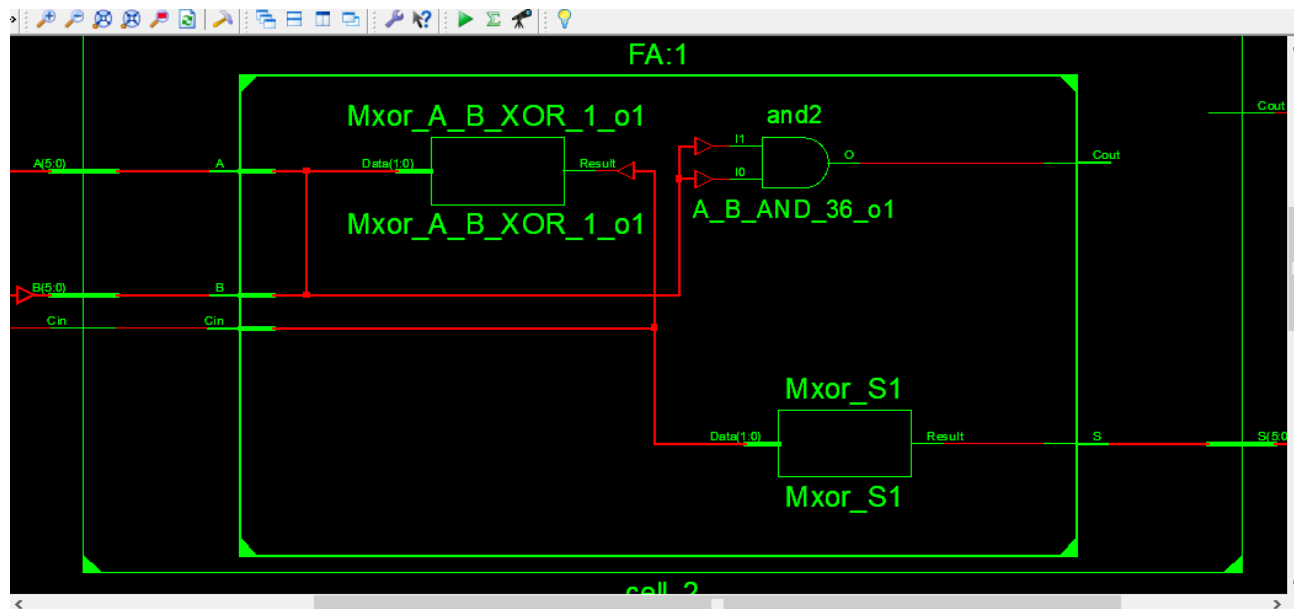در ابتدا نوع ساده ضرب کننده (simple multiplier) را پیاده سازی میکنیم که برای رسیدن به آن ابتدا نیاز داریم تا کامپوننت های مورد نیاز برای ساخت ساده تر ضرب کننده را پیاده سازی کنیم.



full adder پیاده سازی شده. (فایل FA)

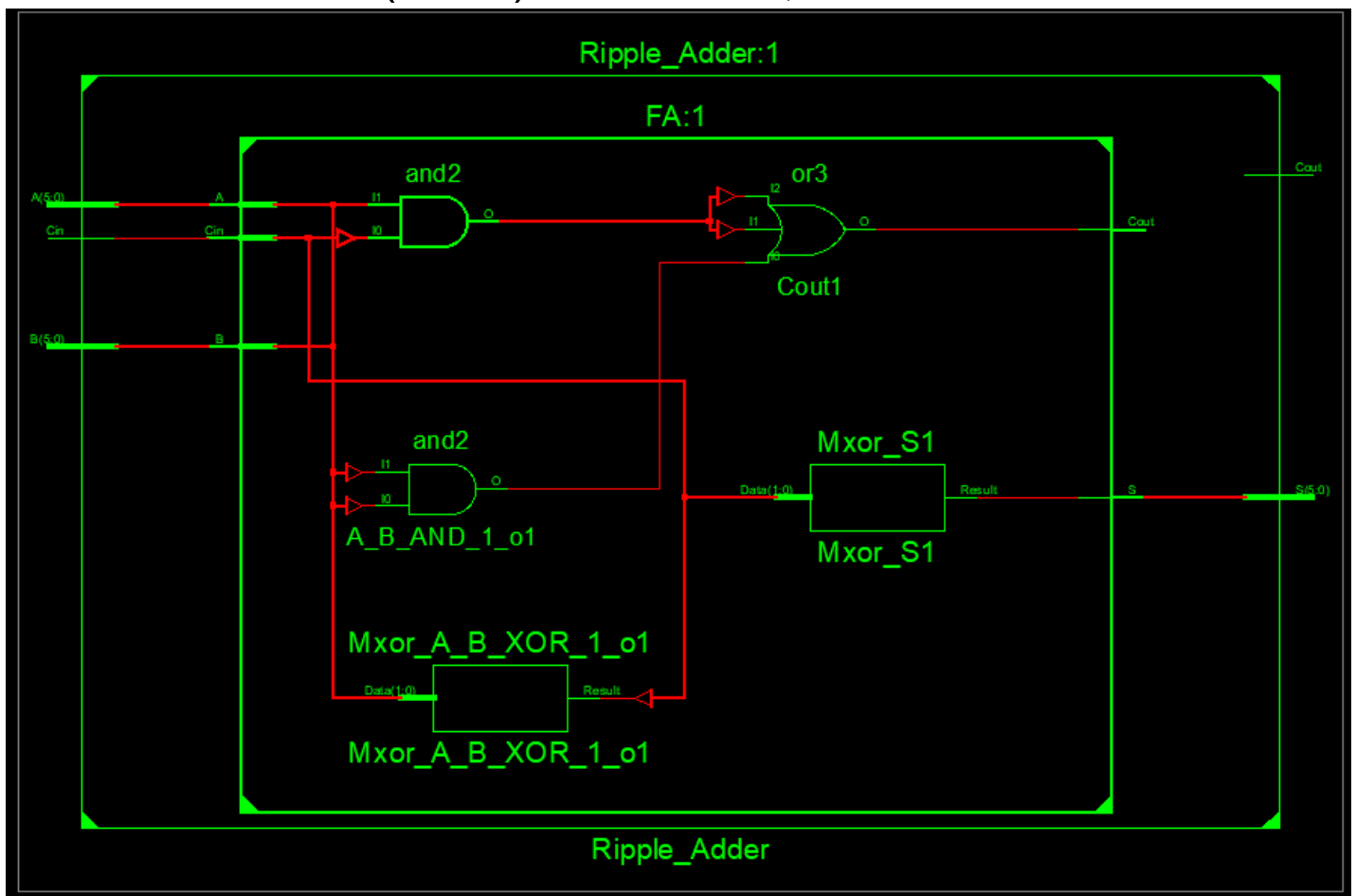


جمع کننده شش بیتی پیاده شده (فایل adder)


اکنون با استفاده از کامپوننت های پیاده شده به اجرای ضرب کننده می پردازیم.

(فایل)

(Simplemulty

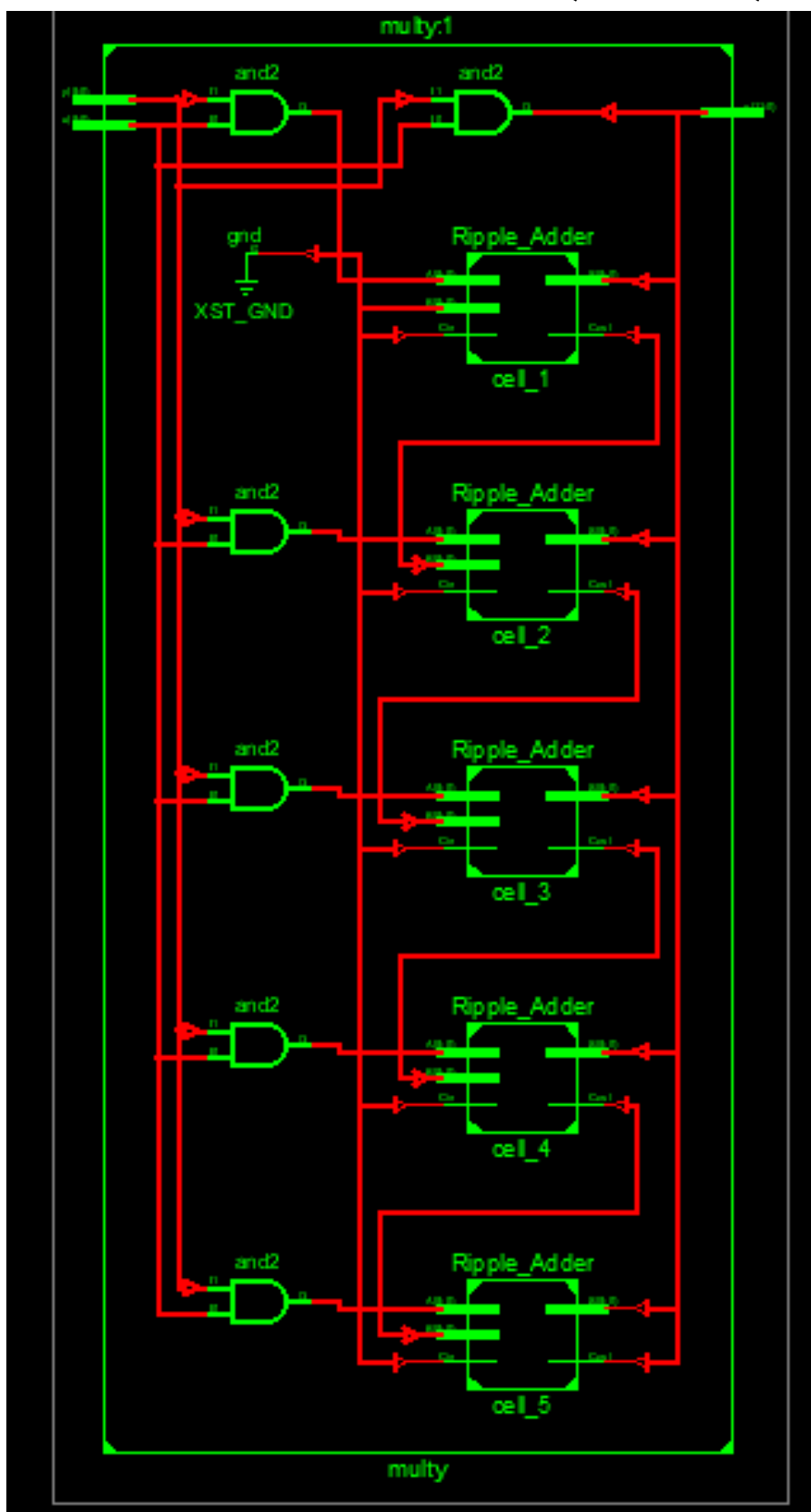

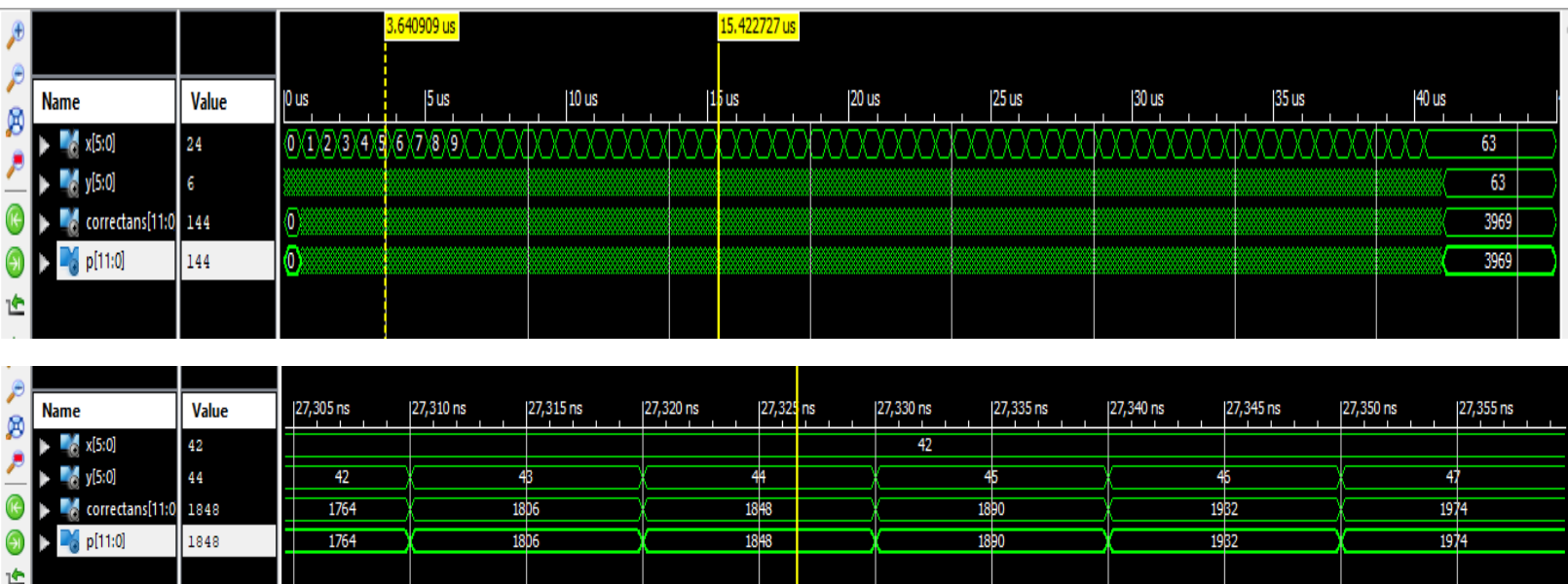
و در نهایت تست بنچ را روی ضرب کننده اعمال میکنیم تا نتایج به است
آمده راستی آزمایی شوند




برای راحتی بررسی، Radix ها بر روی unsigned decimal تنظیم
شده‌اند و مقدار کمکی correctANS که از ضرب مبنای ده مقادیر تولید
شده نیز در خط سوم اضافه شده.

ضرب کننده دوم:

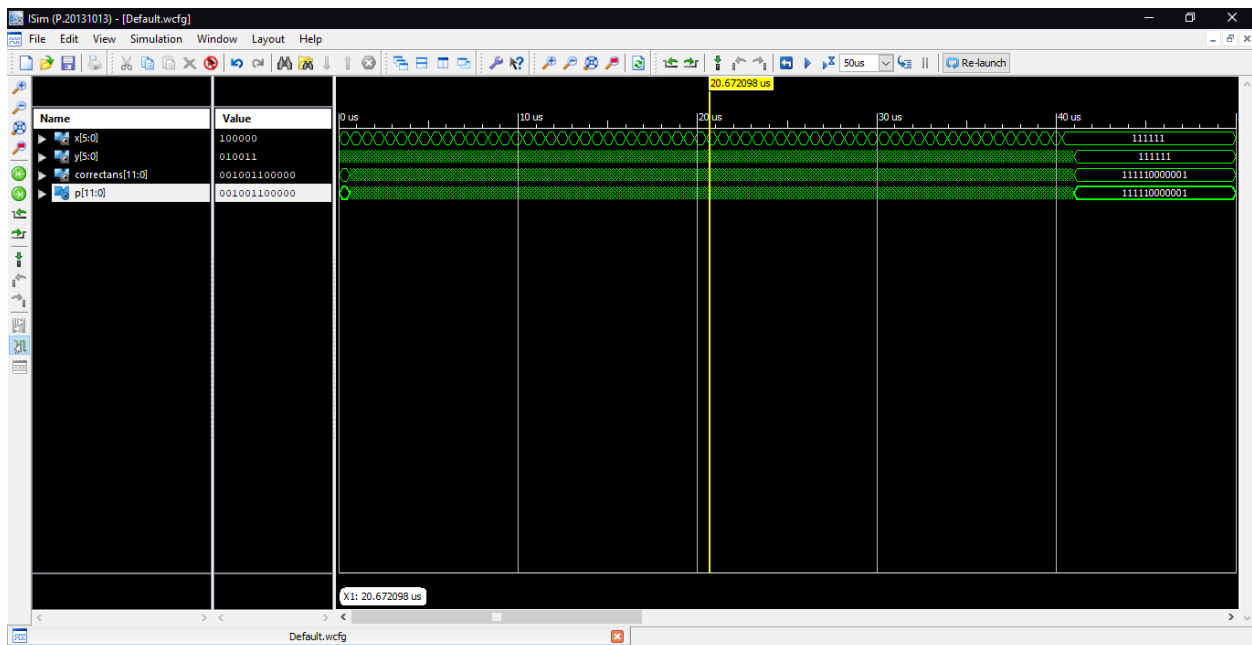با تجربه کسب شده از قسمت قبل و حتی تا حدی در این قسمت به این نتیجه رسیدیم که هر چه کامپوننت استفاده شده کمتر، error کمتر و زجر کمتر، پس این بخش را صرفاً با استفاده از full adder ها و گیت and پیاده میکنیم.



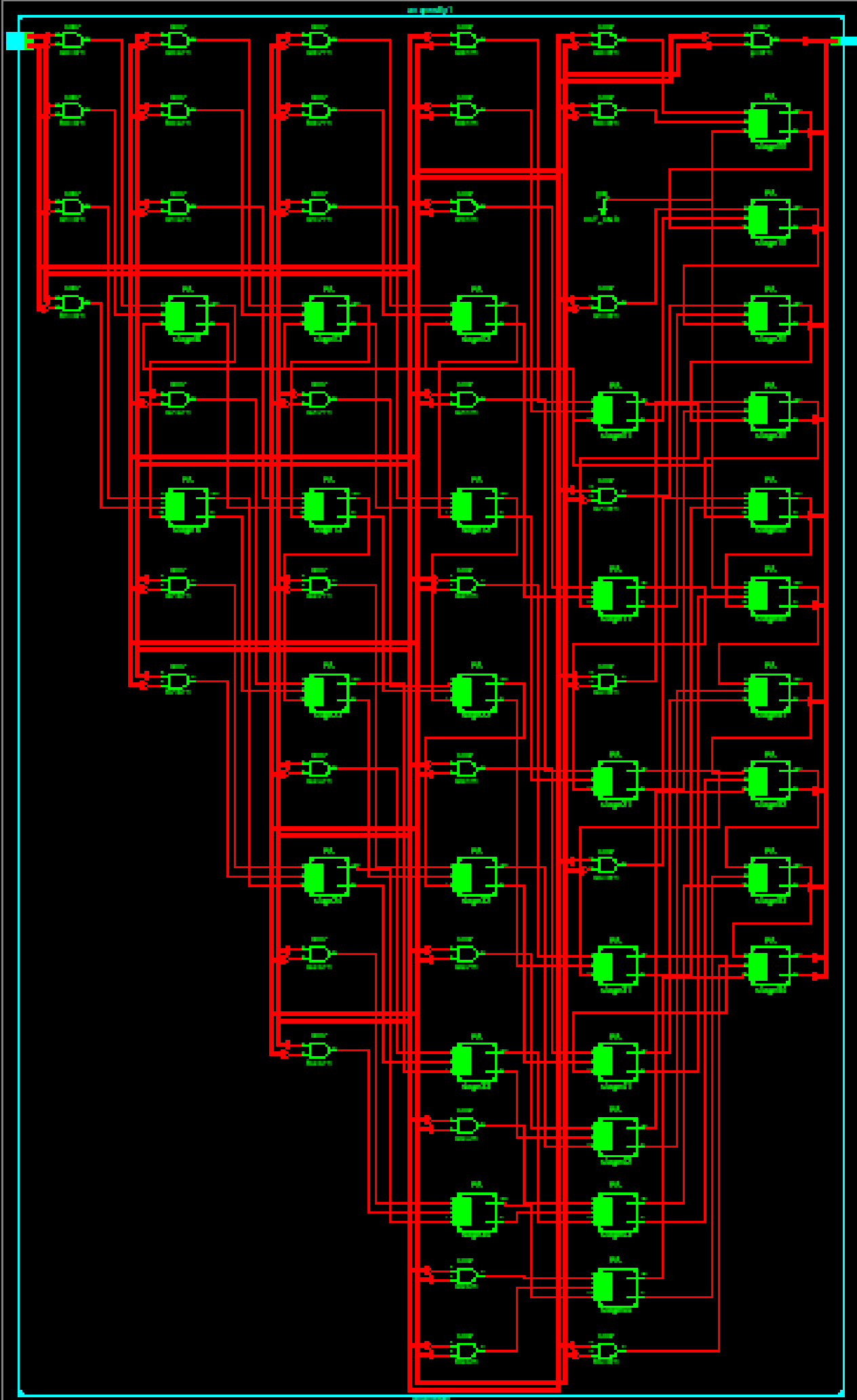نتیجه مشابه مرحله قبل است و فایل تست بنچ نیز به سادگی با آن سازگار میشود.



ضرب کننده سوم:

در این ضرب کننده، تجربه کسب شده در قسمت قبل را بیخیال شدم و سعی کردم محض یادگیری و حل چالش هم که شده هر طبقه از ضرب کننده را به صورت یک کامپوننت در بیاورم.


در ابتدا برای سادگی بیشتر پیاده سازی و پرهیز از ساخت کامپوننت جدید به جای قطعه `ma` از یک `FA` و یک گیت `and` در خارج ان استفاده کردم.

با کمی فکر کردن مشخص است که در طبقه آخر با کمی جا به جایی ورودی ها (که در نتیجه به دست آمده از `full adder` تفاوتی ایجاد نمیکند) به جمع کننده شش بیتی که قبلا برای ضرب کننده اول نوشتیم میرسیم.


برای بقیه طبقات نیز کامپوننت جدید `sixFA` را نوشتم که از موازی کردن شش `full adder` به دست می‌آید.

کمی توجه به نقشه داده شده در دستور کار نیز ما را به این نتیجه میرساند که این نوع ضرب کننده یک خروجی اضافی و `dummy` (الکی) دارد چراکه ضرب دو عدد شش بیتی، نهایتا 12 بیت دارد و بیت `p(12)` قطعا صفر خواهد بود، ولی برای جلوگیری از مشکلات دستوری زبان، یک سیگنال `dummy` نیز به ان اختصاص دادم.

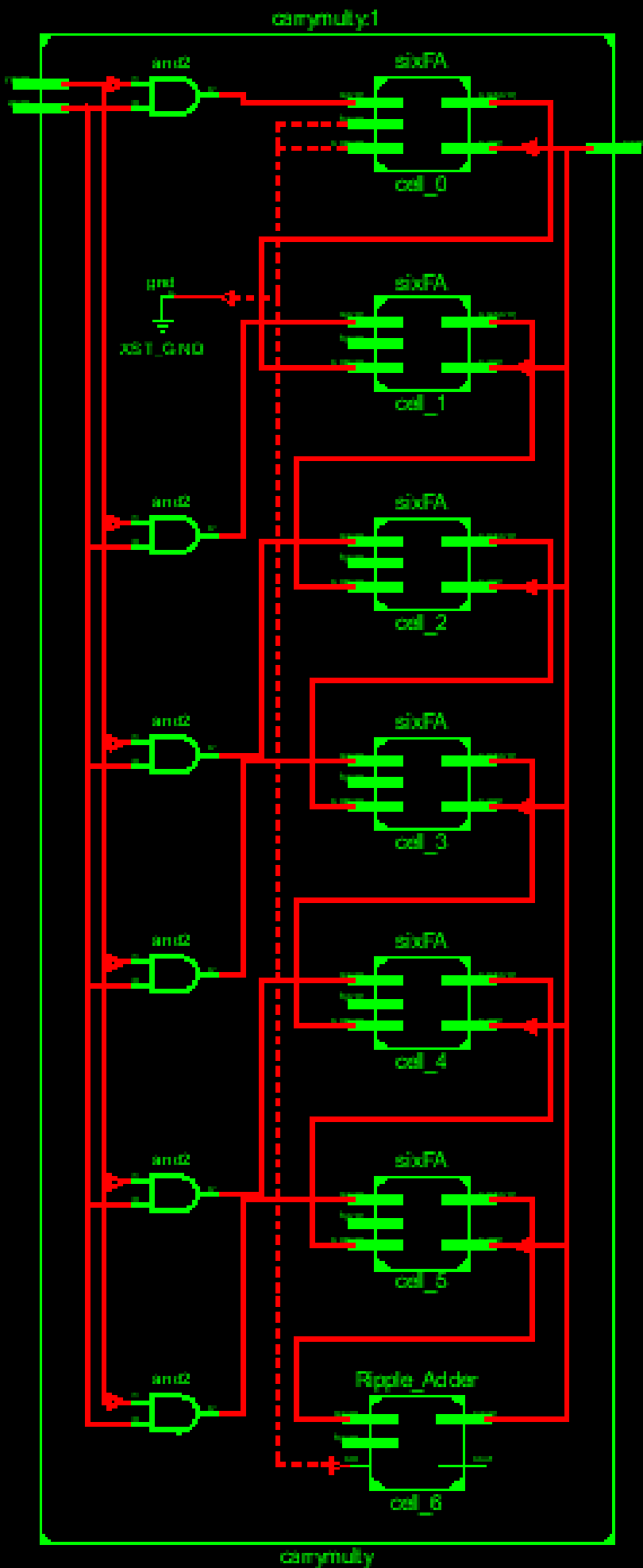
همانند بخش قبل نیز با کمی تغییر نام، تست بنچ نوشته شده برای این ضرب کننده نیز به کار رفت.




Carry save
Multiplier

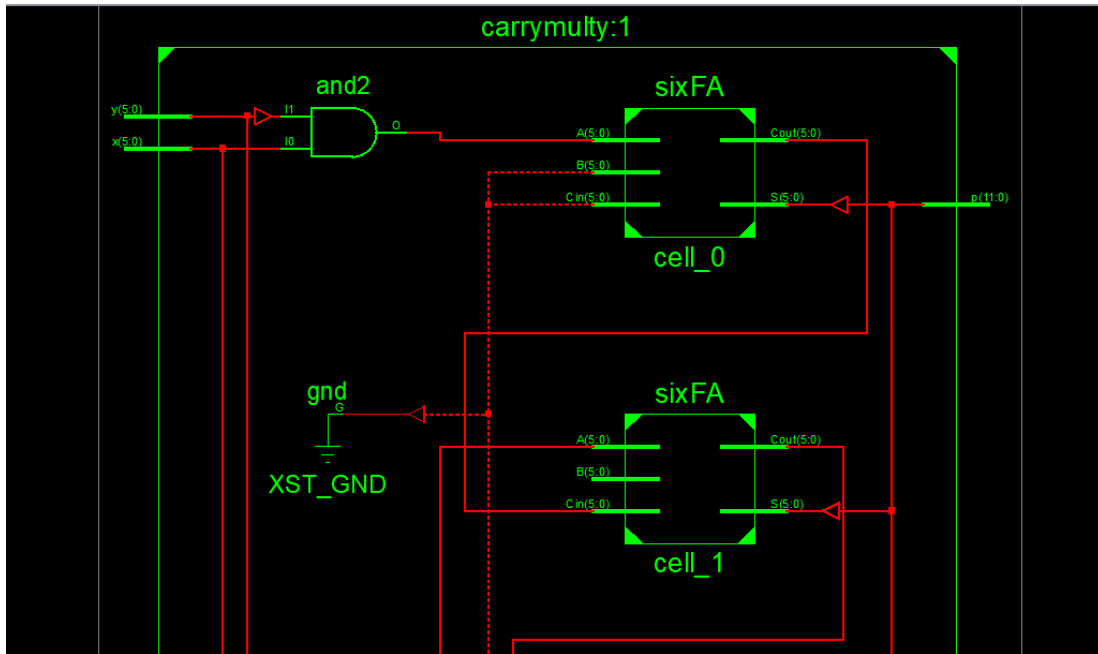

نمایی نزدیک تر از دو طبقه اول ضرب کننده

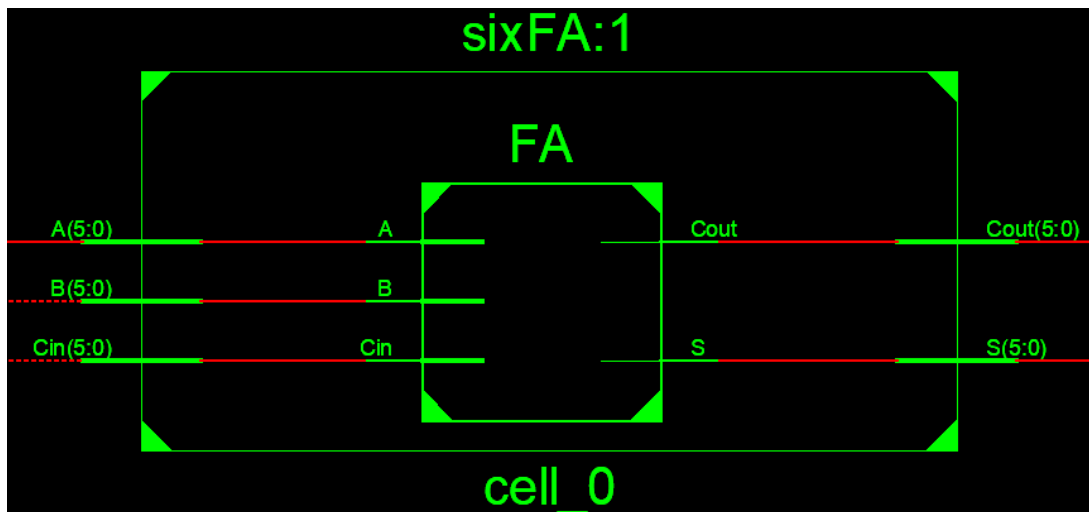

sixFA

 

نتیجه سیمولیشن (کاملاً منطبق با قسمت های قبلی)